
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Dualtron Victor Luxury | 60 V

FOHZSHOP.FR

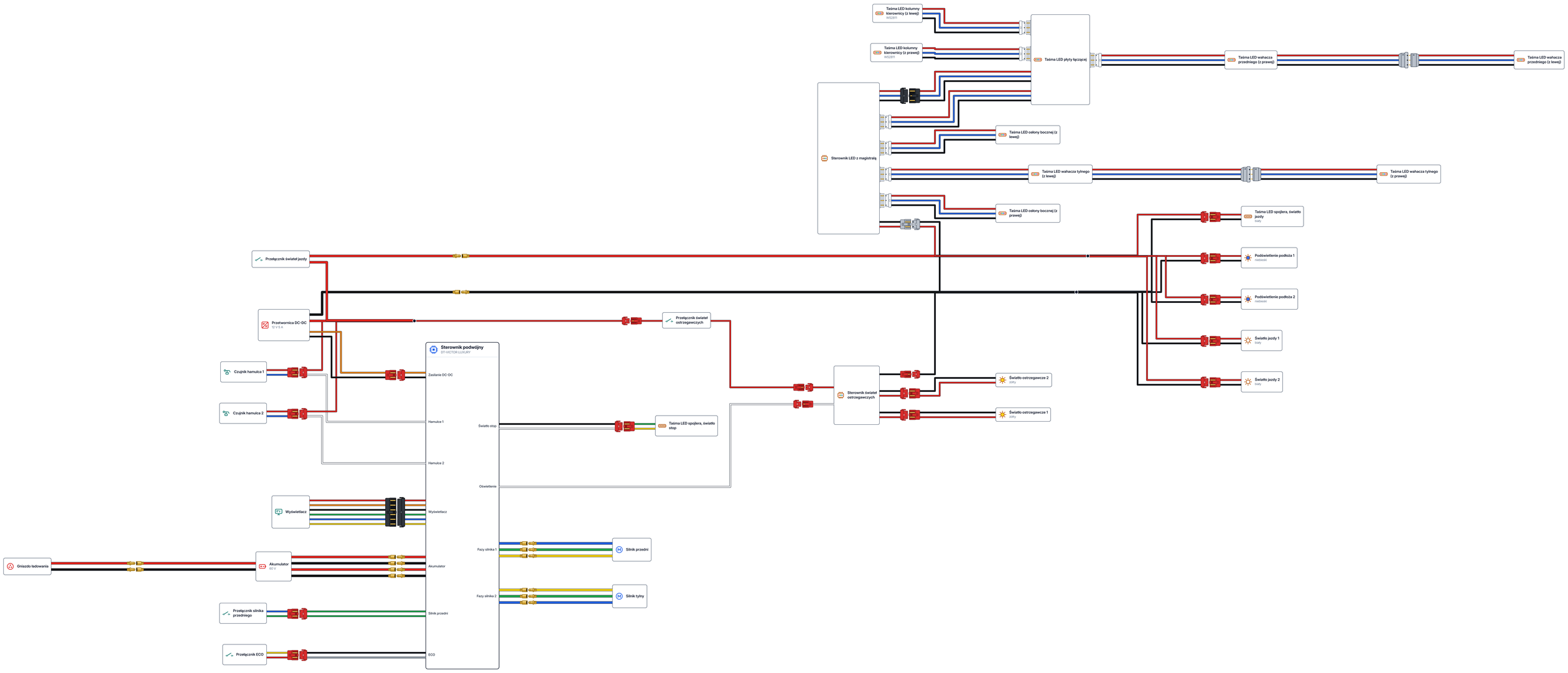

KOLORY PRZEWODÓW

- Biały WH
- Niebieski BU
- Zielony GN
- Czarny BK
- Pomarańczowy OG
- Żółty YE
- Czerwony RD
- Szary GY

ZŁĄCZA

Złote piny: strona męska. Ciemne gniazda: strona żeńska.

- Wtyk JST SM
- Złącze na płytce
- Punkt połączenia: przewody są w tym miejscu połączone
- Złącza bananowe
- Okrągłe złącze wodoodporne

UWAGI

1. Oryginał ma dwie prawie identyczne strony. Na stronie 2, z datą 15 stycznia 2022, brakuje wtyczki na czerwonym przewodzie zasilającym przełącznik świateł ostrzegawczych. Ten schemat odwzorowuje stronę 1, z datą 7 marca 2022.
2. Wejścia sterownika świateł ostrzegawczych mają na oryginale oznaczenia SC i JS, bez dalszych wyjaśnień. Do SC dochodzi biały przewód ze sterownika, do JS przełącznik świateł ostrzegawczych.
3. Na wtyczce przełącznika świateł ostrzegawczych i na wtyczce masy sterownika świateł ostrzegawczych podłączony jest na oryginale tylko jeden z dwóch pinów.
4. Na oryginale obie taśmy wahacza tylnego mają po chińsku etykiety „tylna prawa" i „tylna lewa", ale po angielsku „front_R_ballr" i „front_L_ballr", tak jak taśmy przednie.
5. Oba czujniki hamulca mają na oryginale tę samą etykietę „z lewej / z prawej", bez wskazania, który z nich jest po lewej stronie.
6. Na oryginalnym schemacie diody LED taśmy światła stop na spojlerze mają oznaczenie „white", tak jak diody taśmy światła jazdy.
7. Oryginalny schemat nie pokazuje manetki gazu.

DOKUMENT

Na podstawie schematu producenta „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury 2" z dnia 7 marca 2022.

Schemat przerysowany przez FohzShop dnia 2 listopada 2026.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odłącz akumulator.

ROZKŁAD PINÓW ZŁĄCZY

Złącze	Do	Przewód
Sterownik podwójny Fazy silnika 1	**Silnik przedni** Złącze: Złącza bananowe	Niebieski · Faza silnika Zielony · Faza silnika Żółty · Faza silnika
Sterownik podwójny Fazy silnika 2	**Silnik tylny** Złącze: Złącza bananowe	Żółty · Faza silnika Zielony · Faza silnika Niebieski · Faza silnika
Sterownik podwójny Zasilanie DC-DC	**Przetwornica DC-DC** Wejście Złącze: Wtyk JST SM	2 · Pomarańczowy · IN+ 1 · Czarny · IN−
Akumulator Wyjście	**Sterownik podwójny** Akumulator Złącze: Złącza bananowe	Czerwony · Akumulator + Czarny · Akumulator − Czerwony · Akumulator + Czarny · Akumulator −
Gniazdo ładowania	**Akumulator** Ładowanie Złącze: Złącza bananowe	1 · Czerwony · ładowanie + 3 · Czarny · ładowanie −
Wyświetlacz	**Sterownik podwójny** Wyświetlacz Złącze: Wtyk JST SM	Czerwony Pomarańczowy Czarny Zielony Niebieski Żółty

Złącze	Do	Przewód
Czujnik hamulca 1	**Sterownik podwójny** Hamulce 1 Złącze: Wtyk JST SM	2 · Niebieski, za złączem biały
Czujnik hamulca 1	**Punkt połączenia** Złącze: Wtyk JST SM	1 · Czerwony
Czujnik hamulca 2	**Sterownik podwójny** Hamulce 2 Złącze: Wtyk JST SM	2 · Niebieski, za złączem biały
Czujnik hamulca 2	**Punkt połączenia** Złącze: Wtyk JST SM	1 · Czerwony
Przełącznik silnika przedniego	**Sterownik podwójny** Silnik przedni Złącze: Wtyk JST SM	1 · Niebieski, za złączem zielony 2 · Zielony
Przełącznik ECO	**Sterownik podwójny** ECO Złącze: Wtyk JST SM	1 · Żółty, za złączem czarny 2 · Czerwony, za złączem szary
Przetwornica DC-DC Wyjście	**Punkt połączenia** Złącze: Wtyk JST SM	Czerwony · +12 V
Przetwornica DC-DC Wyjście	**Punkt połączenia** Złącze: Złącza bananowe	Czarny · Masa

Złącze	Do	Przewód
Punkt połączenia	**Przełącznik świateł ostrzegawczych** Złącze: Wtyk JST SM	→ 2 · Czerwony
Przełącznik świateł jazdy	**Punkt połączenia**	Czerwony
Sterownik świateł ostrzegawczych JS	**Przełącznik świateł ostrzegawczych** Złącze: Wtyk JST SM	1 · Czerwony
Sterownik świateł ostrzegawczych SC	**Sterownik podwójny** Oświetlenie Złącze: Wtyk JST SM	2 · Biały
Sterownik świateł ostrzegawczych GND	**Punkt połączenia** Złącze: Wtyk JST SM	1 · Czarny · Masa
Sterownik świateł ostrzegawczych LF	**Światło ostrzegawcze 1** Złącze: Wtyk JST SM	1 · Czarny · LED − 2 · Czerwony · LED +
Sterownik świateł ostrzegawczych LR	**Światło ostrzegawcze 2** Złącze: Wtyk JST SM	1 · Czarny · LED − 2 · Czerwony · LED +
Sterownik LED z magistralą Zasilanie	**Punkt połączenia** Złącze: Wtyk JST SM	1 · Czarny 2 · Czerwony
Sterownik LED z magistralą Wyjście RGB 1	**Taśma LED płyty łączącej** Wyjście Złącze: Wtyk JST SM	1 · Czerwony · LED + 2 · Niebieski · Dane LED 3 · Czarny · LED −

Złącze	Do	Przewód
Sterownik LED z magistralą Wyjście RGB 2	**Taśma LED płyty łączącej** Wejście Złącze: Złącze na płytce	Czerwony · LED + Niebieski · Dane LED Czarny · LED −
Sterownik LED z magistralą Wyjście RGB 3	**Taśma LED osłony bocznej (z lewej)** Złącze: Złącze na płytce	Czerwony · LED + Niebieski · Dane LED Czarny · LED −
Sterownik LED z magistralą Wyjście RGB 4	**Taśma LED wahacza tylnego (z lewej)** Złącze: Złącze na płytce	Czerwony · LED + Niebieski · Dane LED Czarny · LED −
Sterownik LED z magistralą Wyjście RGB 5	**Taśma LED osłony bocznej (z prawej)** Złącze: Złącze na płytce	Czerwony · LED + Niebieski · Dane LED Czarny · LED −
Punkt połączenia	**Przełącznik świateł jazdy** Złącze: Złącza bananowe	Czerwony
Taśma LED spojlera, światło jazdy	**Punkt połączenia** Złącze: Wtyk JST SM	2 · Czerwony · +12 V 1 · Czarny · Masa
Podświetlenie podłoża 1	**Punkt połączenia** Złącze: Wtyk JST SM	2 · Czerwony 1 · Czarny
Podświetlenie podłoża 2	**Punkt połączenia** Złącze: Wtyk JST SM	2 · Czerwony 1 · Czarny

Złącze	Do	Przewód
Światło jazdy 1	**Punkt połączenia** Złącze: Wtyk JST SM	2 · Czerwony 1 · Czarny
Światło jazdy 2	**Punkt połączenia** Złącze: Wtyk JST SM	2 · Czerwony 1 · Czarny
Taśma LED spojlera, światło stop	**Sterownik podwójny** Światło stop Złącze: Wtyk JST SM	1 · Zielony, za złączem czarny · Masa 2 · Żółty, za złączem biały · Światło stop
Taśma LED płyty łączącej Wyjście RGB 1	**Taśma LED wahacza przedniego (z prawej)** Złącze: Złącze na płytce	Czerwony · LED + Niebieski · Dane LED Czarny · LED −
Taśma LED kolumny kierownicy (z prawej)	**Taśma LED płyty łączącej** Wyjście RGB 1 Złącze: Złącze na płytce	Czerwony · +12 V Niebieski · Dane LED Czarny · Masa
Taśma LED kolumny kierownicy (z lewej)	**Taśma LED płyty łączącej** Wyjście RGB 2 Złącze: Złącze na płytce	Czerwony · +12 V Niebieski · Dane LED Czarny · Masa
Taśma LED wahacza przedniego (z prawej)	**Taśma LED wahacza przedniego (z lewej)** Złącze: Okrągłe złącze wodoodporne	Czerwony · LED + Niebieski · Dane LED Czarny · LED −
Taśma LED wahacza tylnego (z lewej)	**Taśma LED wahacza tylnego (z prawej)** Złącze: Okrągłe złącze wodoodporne	Czerwony · LED + Niebieski · Dane LED Czarny · LED −