
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Victor | 60 V

FOHZSHOP.FR

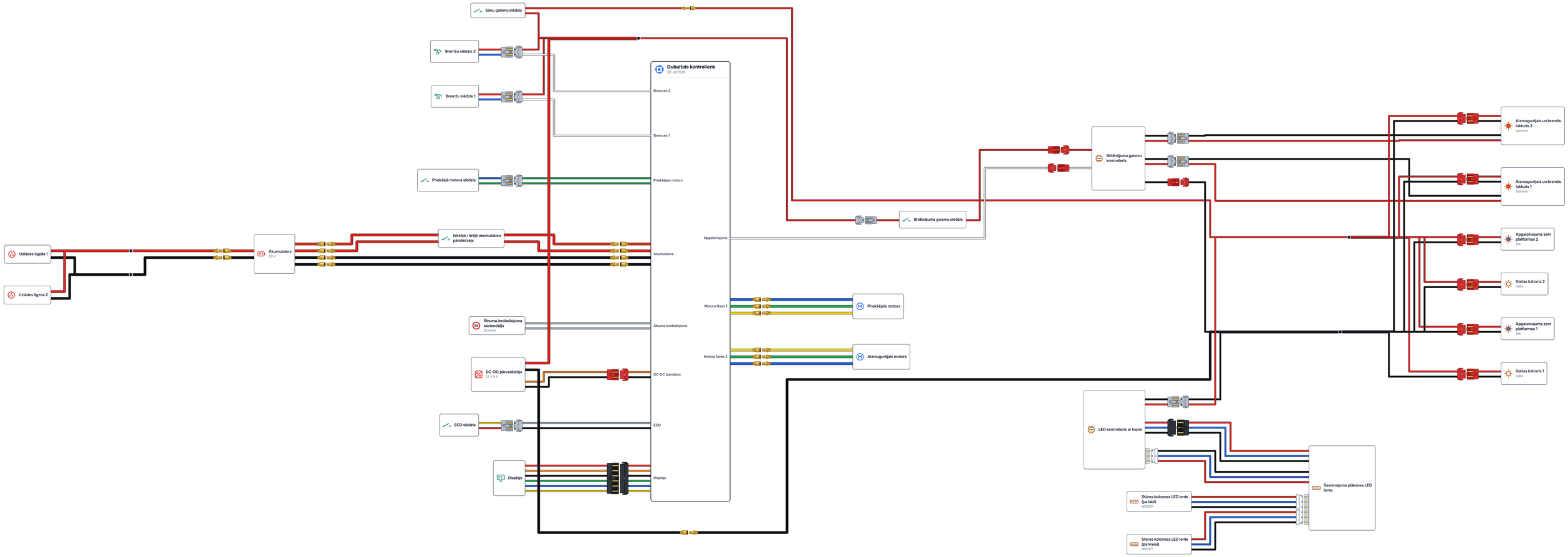

VADU KRĀSAS

- Balta WH
- Pelēka GY
- Dzeltena YE
- Sarkana RD
- Melna BK
- Zaļa GN
- Oranža OG
- Zila BU

SAVIENOTĀJI

Zeltā tapas: virzīsā puse. Tumšās ligzdas: sieviešķā puse.

- Banānu spraudņi
- Plates savienotājs
- JST SM savienotājs
- Savienojums: šaja punktā vadi ir savienoti

PIEZĪMES

1. Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs izvēlas akumulatoru, kas baro kontrolieri. Ārējā akumulatora piesēgums oriģinālajā shēmā nav parādīts.
2. Katram sarkanajam aizmugurējam lukturim ir divi vadu pāri. Pirmais ir savienots ar pārējiem lukturiem, kurus baro caur sānu gaismu slēdzi. Otrais iet uz bridinājuma gaismu kontroliera izejām LF un LR.
3. Bridinājuma gaismu kontroliera ieejas oriģinālā apzīmētas ar SC un JS bez citiem paskaidrojumiem. SC saņem balto vadu no kontroliera, JS – no bridinājuma gaismu slēdža.
4. Abiem bremžu slēdžiem oriģinālā ir viena un tā pati etiķete „kreisais / labais", nenorādot, kurš ir kreisajā pusē.
5. Oriģinālajā shēmā akseleratora nav parādīts.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique DUALTRON Victor" (2022. gada 11. marts).

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Motora fāzes 1	**Priekšējais motors** Savienotājs: Banānu spraudņi	Zila · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Dzeltena · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Motora fāzes 2	**Aizmugurējais motors** Savienotājs: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris DC-DC barošana	**DC-DC pārveidotājs** Ieeja Savienotājs: JST SM savienotājs	Oranža · IN+ Melna · IN−
Akumulators Izeja	**Iekšēja / ārēja akumulatora pārslēdzējs** Ieeja Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Sarkana · Akumulators +
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotājs: Banānu spraudņi / Banānu spraudņi	Melna · Akumulators − Melna · Akumulators −
Uzlādes ligzda 1	**Savienojums**	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde −
Uzlādes ligzda 2	**Savienojums**	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde −
Savienojums	**Akumulators** Uzlāde Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde −
Iekšējā / ārējā akumulatora pārslēdzējs Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Sarkana · Akumulators +

Savienotājs	Uz	Vads
Displejs	**Dubultais kontrolieris** Displejs Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana Oranža Melna Zaļa Zila Dzeltena
Bremžu slēdzis 1	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 1 Savienotājs: JST SM savienotājs	Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana
Bremžu slēdzis 2	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 2 Savienotājs: JST SM savienotājs	Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 2	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana
Ātruma ierobežojuma savienotājs	**Dubultais kontrolieris** Ātruma ierobežojums	Pelēka Pelēka
Priekšējā motora slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Priekšējais motors Savienotājs: JST SM savienotājs	Zila, aiz savienotāja zaļa Zaļa
ECO slēdzis	**Dubultais kontrolieris** ECO Savienotājs: JST SM savienotājs	Dzeltena, aiz savienotāja pelēka Sarkana, aiz savienotāja melna

Savienotājs	Uz	Vads
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Savienojums**	Sarkana · +12 V
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Savienojums** Savienotājs: Banānu spraudņi	Melna · Masa
Savienojums	**Bridinājuma gaismu slēdzis** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana
Sānu gaismu slēdzis	**Savienojums**	Sarkana
Bridinājuma gaismu kontrolieris JS	**Bridinājuma gaismu slēdzis** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana
Bridinājuma gaismu kontrolieris SC	**Dubultais kontrolieris** Apgaismojums Savienotājs: JST SM savienotājs	Balta
Bridinājuma gaismu kontrolieris GND	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Melna · Masa
Bridinājuma gaismu kontrolieris LF	**Aizmugurējais un bremžu lukturis 1** Ieeja 2 Savienotājs: JST SM savienotājs	Melna · LED − Sarkana · LED +
Bridinājuma gaismu kontrolieris LR	**Aizmugurējais un bremžu lukturis 2** Ieeja 2 Savienotājs: JST SM savienotājs	Melna · LED − Sarkana · LED +
LED kontrolieris ar kopni Barošana	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Melna · Masa Sarkana · LED +

Savienotājs	Uz	Vads
LED kontrolieris ar kopni RGB ieeja 1	**Savienojuma plāksnes LED lente** Ieeja Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −
LED kontrolieris ar kopni RGB ieeja 2	**Savienojuma plāksnes LED lente** Izeja Savienotājs: Plates savienotājs	Melna · LED − Zila · LED dati Sarkana · LED +
Savienojums	**Sānu gaismu slēdzis** Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · LED +
Apgaismojums zem platformas 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · LED + Melna · Masa
Apgaismojums zem platformas 2	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · LED + Melna · Masa
Gaitas lukturis 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · LED + Melna · Masa
Gaitas lukturis 2	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · LED + Melna · Masa
Aizmugurējais un bremžu lukturis 1 Ieeja 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · LED + Melna · Masa
Aizmugurējais un bremžu lukturis 2 Ieeja 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · LED + Melna · Masa
Stūres kolonnas LED lente (pa labi)	**Savienojuma plāksnes LED lente** Savienotājs: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Stūres kolonnas LED lente (pa kreisi)	**Savienojuma plāksnes LED lente** Savienotājs: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa