
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Rovoron Kullter Luxury | 60 V

FOHZSHOP.FR

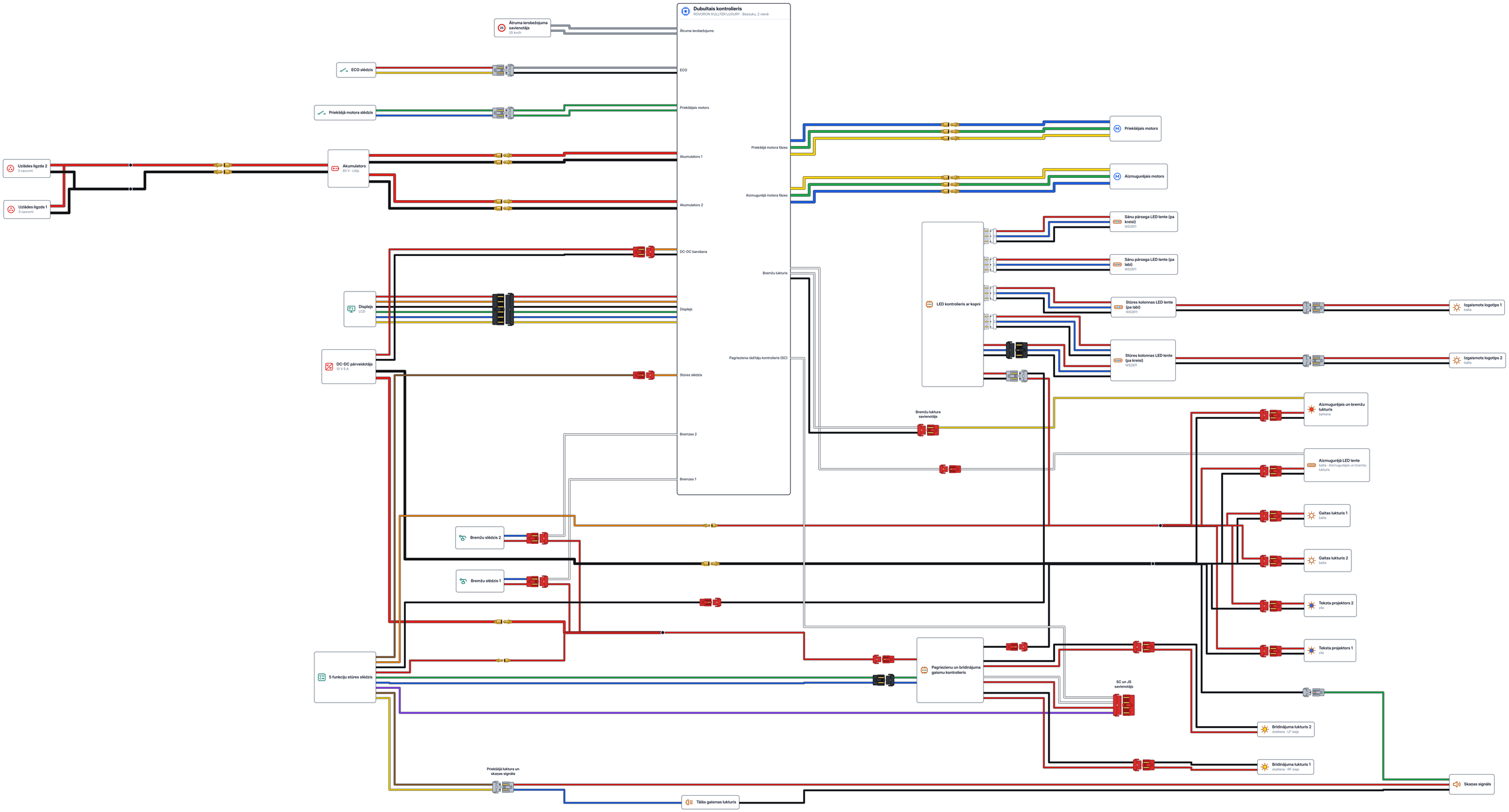

VADU KRĀSAS

- Balta WH
- Oranža OG
- Zaļa GN
- Brūna BN
- Pelēka GY
- Zila BU
- Dzeltena YE
- Sarkana RD
- Melna BK
- Violeta VT

SAVIENOTĀJI

Zelta tapas: virzīkļa puse. Tumšās ligzdas: sieviškā puse.

- JST SM savienotājs
- Banānu spraudņi
- Plates savienotājs
- Savienojums: šajā punktā vadi ir savienoti

PIEZĪMES

1. Oriģinālā dokumenta 2. lappuse, kas veltīta Luxury versijai. 1. lappusē parādīts Kullter pamatmodels, kas pārzīmēts atsevišķi.
2. DC-DC 12 V iet caur Y veida spraudni: viens atzars iet uz stūres slēdzi, otrs – uz bremžu slēdžiem un pagrieziena rādītāju kontrolieri. Caur spraudņa savienojumu stūres slēdža oranžais vads baro teksta projektorus, gaitas lukturus, abus aizmugurējos lukturus un LED kontrolieri ar kopni. To masas, kā arī stūres slēdža, skaņas signāla un pagrieziena rādītāju kontroliera masas savienojas citā spraudņa savienojumā, kas pievienots DC-DC izejai OUT−.
3. Oriģinālā akseleratora nav parādīts.
4. Pie LED kontroliera ar kopni barošanas savienotāja krāsas samainās: kontakta 1 melnais vads virzienā uz 12 V kļūst sarkans, kontakta 2 sarkanais vads virzienā uz masu kļūst melns. Pārnemts bez izmaiņām.
5. Stūres kolonnas kreisās lentes izeja (U−, OUT, U+) atgriežas pie LED kontroliera ar kopni 3 kontaktu savienotāja.
6. Stūres slēdzim ir divi dažādu toņu brūni vadi: tumšais iet uz skaņas signālu, gaišais – uz kontrolieri, kur pēc sarkanā savienotāja kļūst oranžs.
7. Priekšējā lukturа + iziet sarkans, pēc tam kļūst zils, bez savienotāja. Priekšējā lukturа un skaņas signāla – ir savienoti ar tievu vadu un tad pa zaļo vadu iet uz masu.
8. Dzeltenie bridinājuma lukturi ir pieslēgti pagrieziena rādītāju kontroliera izejām RF un LF. Izejas RR un LR nav pievienotas.
9. Šajā lappusē sarkanajam aizmugurējam lukturim ir tikai trīs vadi. Tā bremžu lukturа savienotājam kontroliera pusē ir melns vads uz kontaktа 1, bet lukturа pusē preti nav vada.
10. Aizmugurējai lentei ir divas ieejas, apzīmētas ar 12V: sarkanā, kas pievienota lukturu 12 V, un baltā, kas pievienota kontrolierim kopā ar bremžu lukturi. Tās LED ir apzīmētas ar „white".
11. Oriģinālā nav norādīts, kurā pusē ir katrs bremžu slēdzis. Tie ir numurēti 1 un 2.
12. 3 caurumu uzlādes ligzdas izmanto tikai kontaktus 1 (sarkanais) un 3 (melnais).

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique ROVORON Kullter" (2022. gada 23. augusts).

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Priekšējā motora fāzes	**Priekšējais motors** Savienotāji: Banānu spraudņi	Zila · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Dzeltena · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Aizmugurējā motora fāzes	**Aizmugurējais motors** Savienotāji: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris DC-DC barošana	**DC-DC pārveidotājs** Ieeja Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Oranža, aiz savienotāja sarkana · IN+ 1 → 1 · Melna · IN−
Akumulators Izeja 1	**Dubultais kontrolieris** Akumulators 1 Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana Melna
Akumulators Izeja 2	**Dubultais kontrolieris** Akumulators 2 Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana Melna
Uzlādes ligzda 1	**Savienojums**	1 · Sarkana 3 · Melna
Uzlādes ligzda 2	**Savienojums**	1 · Sarkana 3 · Melna
Savienojums	**Akumulators** Uzlāde Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana Melna
Displejs	**Dubultais kontrolieris** Displejs Savienotāji: JST SM savienotājs	6 → 6 · Sarkana 5 → 5 · Oranža 4 → 4 · Melna 3 → 3 · Zaļa 2 → 2 · Zila 1 → 1 · Dzeltena
Ātruma ierobežojuma savienotājs	**Dubultais kontrolieris** Ātruma ierobežojums	Pelēka Pelēka
ECO slēdzis	**Dubultais kontrolieris** ECO Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Sarkana, aiz savienotāja pelēka 1 → 1 · Dzeltena, aiz savienotāja melna
Priekšējā motora slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Priekšējais motors Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Zaļa 1 → 1 · Zila, aiz savienotāja zaļa

Savienotājs	Uz	Vads
Bremžu slēdzis 1	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 1 Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 1	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Sarkana
Bremžu slēdzis 2	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 2 Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 2	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Sarkana
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Savienojums** Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana · +12 V
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Savienojums** Savienotāji: Banānu spraudņi	Melna · Masa
Savienojums	**5 funkciju stūres slēdzis** Savienotāji: Banānu spraudņi	Sarkana
Savienojums	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** Barošana Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Sarkana · Barošana +
Savienojums	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** Barošana Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Melna · Barošana −
5 funkciju stūres slēdzis	**Savienojums** Savienotāji: Banānu spraudņi	Oranža, aiz savienotāja sarkana
5 funkciju stūres slēdzis	**Priekšējā lukturа un skaņas signāla savienotājs**	→ 1 · Brūna → 2 · Dzeltena
5 funkciju stūres slēdzis	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Melna
5 funkciju stūres slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Stūres slēdzis Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Brūna, aiz savienotāja oranža
5 funkciju stūres slēdzis	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** Pagrieziena rādītāji Savienotāji: JST SM savienotājs	3 → 3 · Zaļa · Labais pagrieziena rādītājs 1 → 1 · Zila · Kreisais pagrieziena rādītājs
5 funkciju stūres slēdzis	**SC un JS savienotājs**	→ 1 · Violeta

Savienotājs	Uz	Vads
Priekšējā lukturа un skaņas signāla savienotājs	**Skaņas signāls**	1 · Sarkana · +
Priekšējā lukturа un skaņas signāla savienotājs	**Tālās gaismas lukturis**	2 · Zila · LED +
Tālās gaismas lukturis	**Skaņas signāls**	Melna · LED −
Skaņas signāls	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Zaļa, aiz savienotāja melna · −
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris Signāls	**SC un JS savienotājs**	→ 2 · Balta · SC → 1 · Sarkana · JS
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris	**Bridinājuma lukturis 1** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Melna · LED − 2 → 2 · Sarkana · LED +
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris	**Bridinājuma lukturis 2** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Melna · LED − 2 → 2 · Sarkana · LED +
SC un JS savienotājs	**Dubultais kontrolieris** Pagrieziena rādītāju kontrolieris (SC)	2 · Balta
LED kontrolieris ar kopni Barošana	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Melna, aiz savienotāja sarkana
LED kontrolieris ar kopni Barošana	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Sarkana, aiz savienotāja melna
LED kontrolieris ar kopni RGB ieeja 1	**Stūres kolonnas LED lente (pa kreisi)** Ieeja Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED datī Melna · Masa
LED kontrolieris ar kopni RGB ieeja 2	**Stūres kolonnas LED lente (pa labi)** Ieeja Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED datī Melna · Masa
LED kontrolieris ar kopni RGB ieeja 3	**Sānu pārsega LED lente (pa labi)** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED datī Melna · Masa
LED kontrolieris ar kopni RGB ieeja 4	**Sānu pārsega LED lente (pa kreisi)** Savienotāji: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED datī Melna · Masa
Stūres kolonnas LED lente (pa kreisi) Ieeja	**LED kontrolieris ar kopni** Ieeja Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Sarkana · LED + 2 → 2 · Zila · LED datī 3 → 3 · Melna · LED −
Stūres kolonnas LED lente (pa kreisi) Logotips	**Izgaismots logotips 2** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Sarkana · +12 V 1 → 1 · Melna · Masa

Savienotājs	Uz	Vads
Stūres kolonnas LED lente (pa labi) Logotips	**Izgaismots logotips 1** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Sarkana · +12 V 1 → 1 · Melna · Masa
Teksta projektors 1	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Sarkana · LED +
Teksta projektors 1	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Melna · LED −
Teksta projektors 2	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Sarkana · LED +
Teksta projektors 2	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Melna · LED −
Gaitas lukturis 1	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Sarkana
Gaitas lukturis 1	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Melna
Gaitas lukturis 2	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Sarkana
Gaitas lukturis 2	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Melna
Aizmugurējā LED lente Barošana	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Sarkana · +12 V
Aizmugurējā LED lente Barošana	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Melna · Masa
Aizmugurējā LED lente Bremžu lukturis	**Dubultais kontrolieris** Bremžu lukturis Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Balta · +12 V
Aizmugurējais un bremžu lukturis Barošana	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	2 → 2 · Sarkana · LED +
Aizmugurējais un bremžu lukturis Barošana	**Savienojums** Savienotāji: JST SM savienotājs	1 → 1 · Melna · LED −
Aizmugurējais un bremžu lukturis Bremžu lukturis	**Bremžu lukturа savienotājs**	→ 2 · Dzeltena · LED +
Bremžu lukturа savienotājs	**Dubultais kontrolieris** Bremžu lukturis	2 · Balta 1 · Melna