
ELEKTROS SCHEMA

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

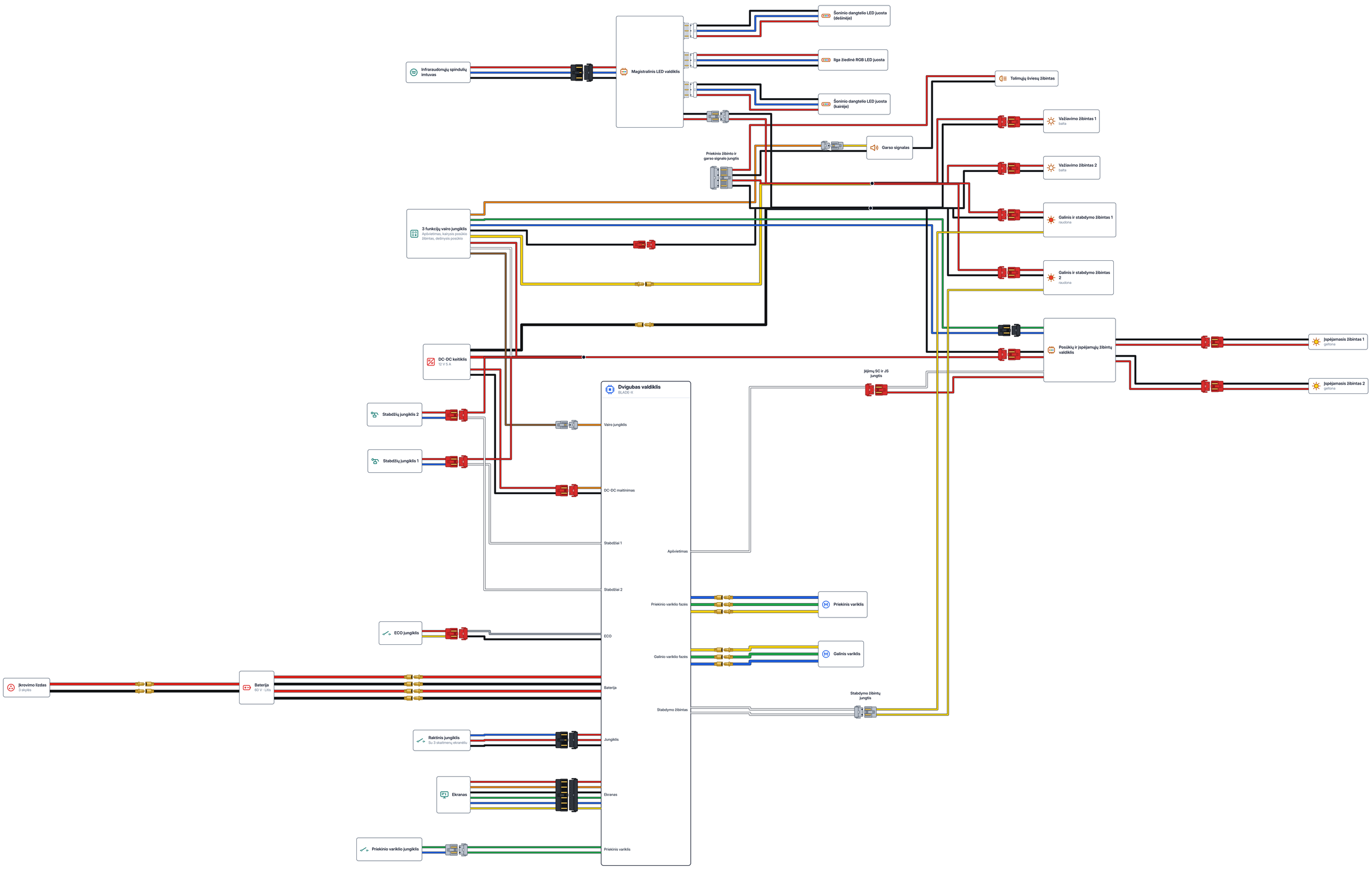

LAIDŲ SPALVOS

- Balta WH
- Oranžinė OG
- Žalia GN
- Geltona YE
- Pilka GY
- Juoda BK
- Raudona RD
- Mėlyna BU
- Ruda BN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- JST SM jungtis
- Plokštės jungtis
- Bananiniai kištukai
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti

PASTABOS

1. Abiem stabdžių jungikliams skirta viena etiketė „kairė / dešinė“, originale nenurodyta, kuris yra kairėje. Jie sunumeruoti 1 ir 2.
2. Originale aštuoni 3 funkcijų vairo jungiklio laidai neturi jokių funkcijos žymių. Jo raudonas ir baltas laidai kartu prijungti prie + 12 V, kurį tiekia DC-DC keitiklio išėjimas OUT+.
3. Vairo jungiklio laidas, einantis į dvigubą valdiklį, nupieštas šviesiai ruda spalva, o trumpoje atkarpoje ties išėjimu iš vairo jungiklio – blyškiai oranžine, spalva neužrašyta. Jis perpieštas ruda spalva.
4. Kai kurie laidai ties elemento gnybtu prasideda trumpa kitos spalvos atkarpa, be jungties. Raudonas, paskui mėlynas ties raktinio jungiklio +, oranžinis, paskui raudonas jo viduriniame laide, raudonas, paskui geltonas ties garso signalo +. Jie perpiešti kabelio spalva.
5. Priekinis žibintas ir garso signalas nupiešti viename korpuse. Jų – gnybtai sujungti plonu laidu.
6. Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklio jungtyje SC / JS toliau į dvigubą valdiklį, tęsiasi tik baltas laidas (SC). Raudonas JS laidas baigiasi ties jungtimi, originale kitoje pusėje laido nėra.
7. Originale posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklio išėjimai RR ir LR bei viena magistralinio LED valdiklio plokštės jungtis niekur neprijungti. Du geltoni įspėjamieji žibintai prijungti prie išėjimų RF ir LF.
8. Juoda 3 kontaktų įėjimų R ir L jungtis neturi laido ant kontakto 2. Trys 2 kontaktų jungtys turi tik po vieną laidą: ant juodo vairo jungiklio laido, ant oranžinio garso signalo laido ir ant rudo laido į dvigubą valdiklį. 3 skylių įkrovimo lizdas naudoja tik kontaktus 1 (raudoną) ir 3 (juodą).
9. Pagal originalaus failo pavadinimą ši schema atitinka versiją su 12 V LED juostomis, kurioje kairysis ir dešinysis posūkio žibintai kartu duoda stroboskopo režimą, su 60 V garso signalu.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2021 m. gruodžio 15 d. schemą „Schéma électrique TEVERUN Blade X“.

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Dvigubas valdiklis Priekinio variklio fazės	**Priekinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Mėlyna · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Geltona · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis Galinio variklio fazės	**Galinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis DC-DC maitinimas	**DC-DC keitiklis** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	Oranžinė, už jungties raudona · IN+ Juoda · IN–
Dvigubas valdiklis Apšvietimas	**Įėjimų SC ir JS jungtis**	Balta
Baterija Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Juoda · Baterija – Raudona · Baterija + Juoda · Baterija –
Įkrovimo lizdas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas –
Ekranas	**Dvigubas valdiklis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	Raudona Oranžinė Juoda Žalia Mėlyna Geltona
Raktinis jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Jungiklis Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties raudona · + Raudona Juoda · –

Jungtis	Į	Laidas
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas**	Raudona · +12 V
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas** Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Masė
Sujungimas	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** Maitinimas Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · Maitinimas +
Sujungimas	**Priekinio žibinto ir garso signalo jungtis**	Raudona Juoda
Sujungimas	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** Maitinimas Jungtys: JST SM jungtis	Juoda · Maitinimas –
3 funkcijų vairo jungiklis	**Sujungimas** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona
3 funkcijų vairo jungiklis	**Sujungimas**	Raudona Balta
3 funkcijų vairo jungiklis	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Juoda
3 funkcijų vairo jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Vairo jungiklis Jungtys: JST SM jungtis	Ruda, už jungties oranžinė
3 funkcijų vairo jungiklis	**Garso signalas** Jungtys: JST SM jungtis	Oranžinė, už jungties geltona · +
3 funkcijų vairo jungiklis	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** Įėjimas 1 Jungtys: JST SM jungtis	Žalia · R Mėlyna · L

Jungtis	Į	Laidas
Stabdžių jungiklis 1	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 1 Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona
Stabdžių jungiklis 2	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 2 Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona
ECO jungiklis	**Dvigubas valdiklis** ECO Jungtys: JST SM jungtis	Raudona, už jungties pilka Geltona, už jungties juoda
Priekinio variklio jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Priekinis variklis Jungtys: JST SM jungtis	Žalia Mėlyna, už jungties žalia
Magistralinis LED valdiklis Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Juoda Raudona
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 1	**Ilga žiedinė RGB LED juosta** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 2	**Šoninio dangtelio LED juosta (kairėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Juoda · LED – Mėlyna · LED duomenys Raudona · LED +
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 3	**Šoninio dangtelio LED juosta (dešinėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Juoda · LED – Mėlyna · LED duomenys Raudona · LED +

Jungtis	Į	Laidas
Infraraudonųjų spindulių imtuvas	**Magistralinis LED valdiklis** Jutiklis Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · Maitinimas + Mėlyna · OUT Juoda · Maitinimas –
Važiavimo žibintas 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona Juoda
Važiavimo žibintas 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona Juoda
Galinis ir stabdymo žibintas 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona Juoda
Galinis ir stabdymo žibintas 1 Stabdymo žibintas	**Stabdymo žibintų jungtis**	Geltona
Galinis ir stabdymo žibintas 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona Juoda
Galinis ir stabdymo žibintas 2 Stabdymo žibintas	**Stabdymo žibintų jungtis**	Geltona
Stabdymo žibintų jungtis	**Dvigubas valdiklis** Stabdymo žibintas	Balta Balta
Garso signalas	**Tolimųjų šviesų žibintas**	Juoda · –
Priekinio žibinto ir garso signalo jungtis	**Tolimųjų šviesų žibintas**	Raudona · +
Priekinio žibinto ir garso signalo jungtis	**Garso signalas**	Juoda · –
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis Išėjimas 1	**Įspėjamasis žibintas 1** Jungtys: JST SM jungtis	Juoda · RF– Raudona · RF+
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis Išėjimas 2	**Įspėjamasis žibintas 2** Jungtys: JST SM jungtis	Juoda · LF– Raudona · LF+
Įėjimų SC ir JS jungtis	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** Įėjimas 2	Balta · SC Raudona · JS