
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

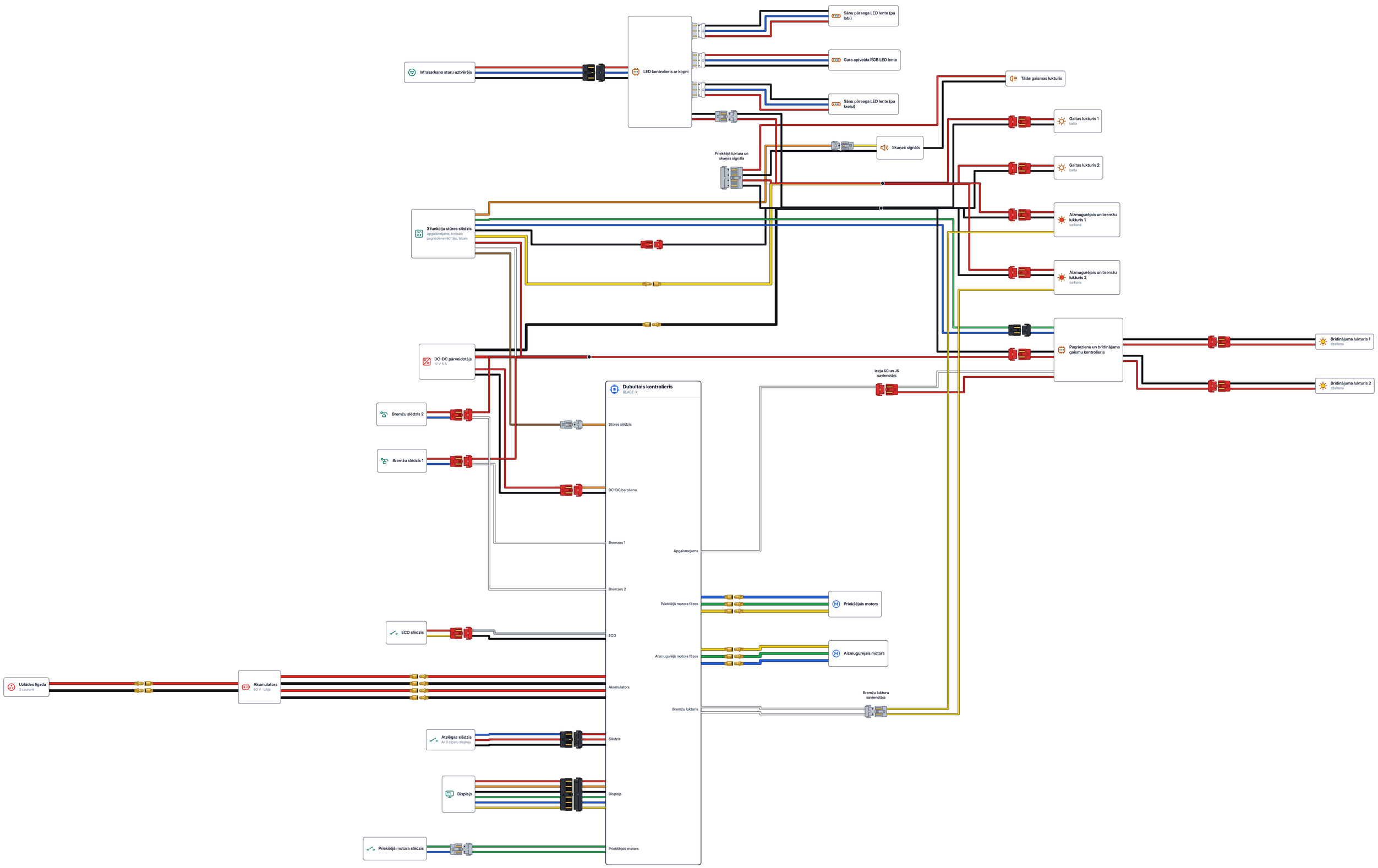

VADU KRĀSAS

- Balta WH
- Oranža OG
- Zila BU
- Brūna BN
- Peléka GY
- Dzeltena YE
- Sarkana RD
- Melna BK
- Zaļa GN

SAVIENOTĀJI

Zelta tapas: virškā puse. Tumšās ligzdas: sievišķā puse.

- JST SM savienotājs
- Plates savienotājs
- Banānu spraudņi
- Savienojums: šajā punktā vadi ir savienoti

PIEZĪMES

1. Abiem bremžu slēdžiem ir viena etiķete „kreisais / labais", oriģinālā nav norādīts, kurš ir kreisajā pusē. Tie ir numurēti 1 un 2.
2. Oriģinālā astoņiem 3 funkciju stūres slēdža vadiem nav neviena funkcijas apzīmējuma. Tā sarkanais un baltais vads kopā ir pievienoti + 12 V, ko dod DC-DC pārveidotāja izeja OUT+.
3. Stūres slēdža vads, kas iet uz dubulto kontrolieri, ir uzzīmēts gaiši brūnā krāsā, bet šā posmā pie izejas no stūres slēdža – bāli oranžā, krāsa nav uzrakstīta. Tas ir pārzīmēts brūnā krāsā.
4. Daži vadi pie elementa spailes sākas ar īsu citas krāsas posmu, bez savienotāja. Sarkans, pēc tam zils pie atslēgas slēdža +, oranžs, pēc tam sarkans uz tā vidējā vada, sarkans, pēc tam dzeltens pie skaņas signāla +. Tie ir pārzīmēti kabeļa krāsā.
5. Priekšējais lukturis un skaņas signāls ir uzzīmēti vienā korpusā. To – spailes ir savienotas ar tievu vadu.
6. Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontroliera savienotājā SC / JS tālāk, uz dubulto kontrolieri, turpinās tikai baltais vads (SC). Sarkanais JS vads beidzas pie savienotāja, oriģinālā otrā pusē vada nav.
7. Oriģinālā pagriezienu un bridinājuma gaismu kontroliera izejas RR un LR un viens LED kontroliera ar kopni plates savienotājs nav nekur pievienoti. Abi dzeltenie bridinājuma lukturi ir pie izejām RF un LF.
8. Ieeju R un L melnajam 3 kontaktu savienotājam nav vada uz kontakta 2. Trīm 2 kontaktu savienotājiem ir tikai pa vienam vadam: uz stūres slēdža melnā vada, uz skaņas signāla oranžā vada un uz brūnā vada uz dubulto kontrolieri. 3 caurumu uzlādes ligzda izmanto tikai kontaktus 1 (sarkanais) un 3 (melnais).
9. Saskaņā ar oriģinālā faila nosaukumu šī shēma atbilst versijai ar 12 V LED lentēm, kurā kreisais un labais pagrieziena rādītājs kopā dod stroboskopa režīmu, ar 60 V skaņas signālu.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique TEVERUN Blade X" (2021. gada 15. decembris).

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Priekšējā motora fāzes	**Priekšējais motors** Savienotājs: Banānu spraudņi	Zila · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Dzeltena · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Aizmugurējā motora fāzes	**Aizmugurējais motors** Savienotājs: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris DC-DC barošana	**DC-DC pārveidotājs** Ieeja Savienotājs: JST SM savienotājs	Oranža, aiz savienotāja sarkana · IN+ Melna · IN–
Dubultais kontrolieris Apgaismojums	**Ieeju SC un JS savienotājs**	Balta
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Melna · Akumulators – Sarkana · Akumulators + Melna · Akumulators –
Uzlādes ligzda	**Akumulators** Uzlāde Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde –
Displejs	**Dubultais kontrolieris** Displejs Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana Oranža Melna Zaļa Zila Dzeltena
Atslēgas slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Slēdzis Savienotājs: JST SM savienotājs	Zila, aiz savienotāja sarkana · + Sarkana Melna · –
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Savienojums**	Sarkana · +12 V

Savienotājs	Uz	Vads
DC-DC pārveidotājs Ieeja	**Savienojums** Savienotājs: Banānu spraudņi	Melna · Masa
Savienojums	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** Barošana Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · Barošana +
Savienojums	**Priekšējā lukturu un skaņas signāla savienotājs**	Sarkana Melna
Savienojums	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** Barošana Savienotājs: JST SM savienotājs	Melna · Barošana –
3 funkciju stūres slēdzis	**Savienojums** Savienotājs: Banānu spraudņi	Dzeltena
3 funkciju stūres slēdzis	**Savienojums**	Sarkana Balta
3 funkciju stūres slēdzis	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Melna
3 funkciju stūres slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Stūres slēdzis Savienotājs: JST SM savienotājs	Brūna, aiz savienotāja oranža
3 funkciju stūres slēdzis	**Skaņas signāls** Savienotājs: JST SM savienotājs	Oranža, aiz savienotāja dzeltena · +
3 funkciju stūres slēdzis	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** Ieeja 1 Savienotājs: JST SM savienotājs	Zaļa · R Zila · L

Savienotājs	Uz	Vads
Bremžu slēdzis 1	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 1 Savienotājs: JST SM savienotājs	Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana
Bremžu slēdzis 2	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 2 Savienotājs: JST SM savienotājs	Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 2	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana
ECO slēdzis	**Dubultais kontrolieris** ECO Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana, aiz savienotāja peléka Dzeltena, aiz savienotāja melna
Priekšējā motora slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Priekšējais motors Savienotājs: JST SM savienotājs	Zaļa Zila, aiz savienotāja zaļa
LED kontrolieris ar kopni Barošana	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Melna Sarkana
LED kontrolieris ar kopni RGB izeja 1	**Gara apiveida RGB LED lente** Savienotājs: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
LED kontrolieris ar kopni RGB izeja 2	**Sānu pārsega LED lente (pa kreisi)** Savienotājs: Plates savienotājs	Melna · LED – Zila · LED dati Sarkana · LED +
LED kontrolieris ar kopni RGB izeja 3	**Sānu pārsega LED lente (pa labi)** Savienotājs: Plates savienotājs	Melna · LED – Zila · LED dati Sarkana · LED +

Savienotājs	Uz	Vads
Infrasarkano staru uztvērējs	**LED kontrolieris ar kopni** Sensors Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · Barošana + Zila · OUT Melna · Barošana –
Gaitas lukturis 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana Melna
Gaitas lukturis 2	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana Melna
Aizmugurējais un bremžu lukturis 1	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana Melna
Aizmugurējais un bremžu lukturis 1 Bremžu lukturis	**Bremžu lukturu savienotājs**	Dzeltena
Aizmugurējais un bremžu lukturis 2	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana Melna
Aizmugurējais un bremžu lukturis 2 Bremžu lukturis	**Bremžu lukturu savienotājs**	Dzeltena
Bremžu lukturu savienotājs	**Dubultais kontrolieris** Bremžu lukturis	Balta Balta
Skaņas signāls	**Tālās gaismas lukturis**	Melna · –
Priekšējā lukturu un skaņas signāla savienotājs	**Tālās gaismas lukturis**	Sarkana · +
Priekšējā lukturu un skaņas signāla savienotājs	**Skaņas signāls**	Melna · –
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris Izeja 1	**Bridinājuma lukturis 1** Savienotājs: JST SM savienotājs	Melna · RF– Sarkana · RF+
Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris Izeja 2	**Bridinājuma lukturis 2** Savienotājs: JST SM savienotājs	Melna · LF– Sarkana · LF+
Ieeju SC un JS savienotājs	**Pagriezienu un bridinājuma gaismu kontrolieris** Ieeja 2	Balta · SC Sarkana · JS